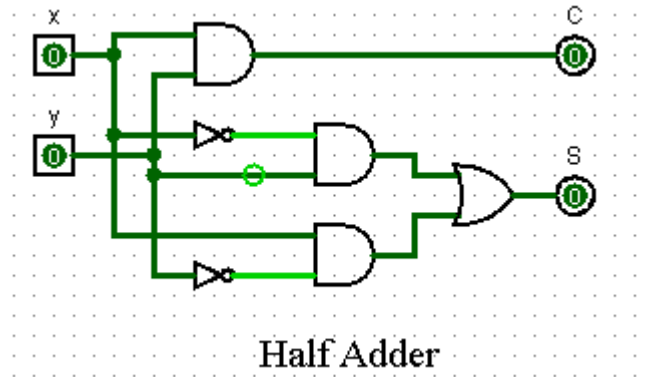



Bài thực hành Tuần 03

Yêu cầu: Hãy tạo 03 mạch con (subcircuit):


1/ Mạch Half Adder




2/ Mạch Full Adder

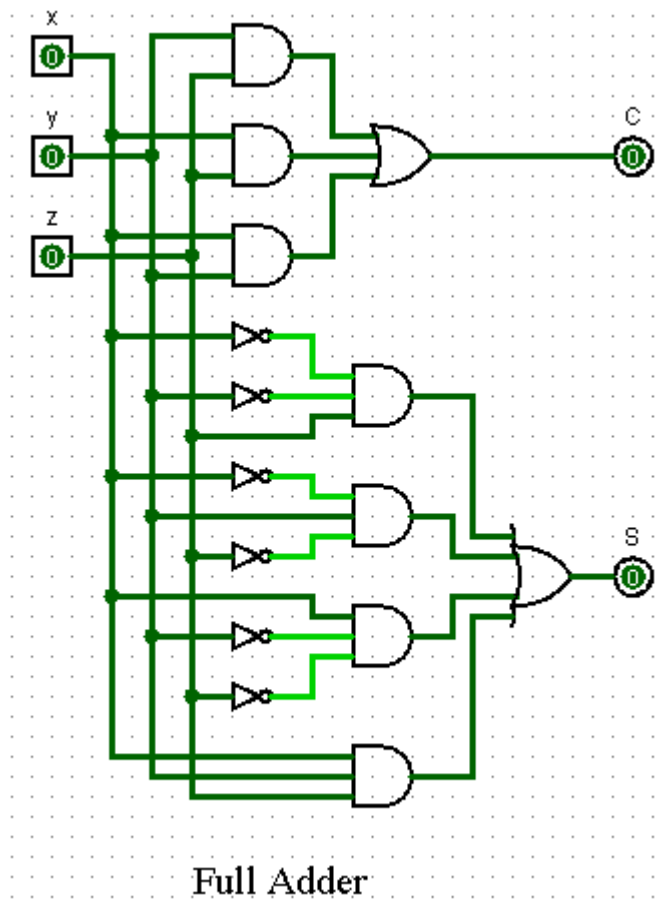

3/ Mạch SR Flip-Flop

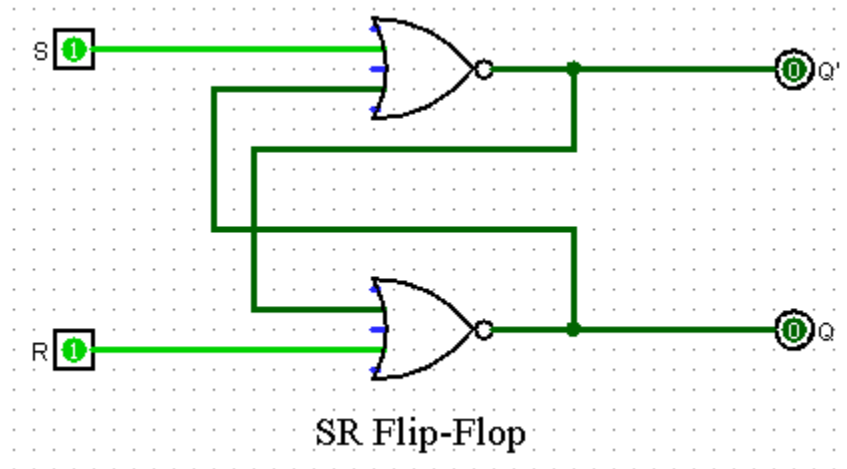

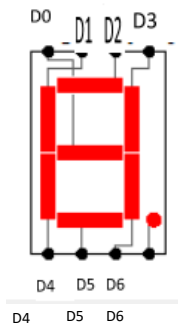4/ Yêu cầu: Hãy tạo mạch đèn Led 7 segments. Với 07 ký hiệu đầu ra D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 tương ứng như hình dưới



a	b	c	d	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0

Gợi ý: Sử dụng Windows/Combinational Analysis để Sinh mạch tự động

Trong mạch chính (main) thêm 3 Sub-Circuit ở trên vào (giống như hình bên dưới)

